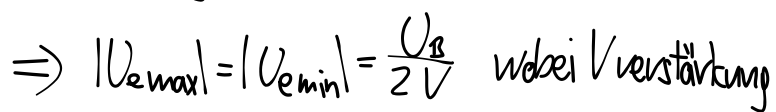

$$\begin{aligned} V_B &= U_{BE} + U_{RE} = 0,65V + (I_B + I_C) \cdot R_E \\ &= 0,65V + 4,075mA \cdot 44\Omega \\ &= 0,65V + 0,18V \\ &= \underline{0,83V} \end{aligned}$$
$$I_Q := 6 \cdot I_B = 75 \mu A$$

$$R_1 = \frac{U_B - V_B}{I_q + I_B} \underset{\approx}{=} 162 \text{ k}\Omega \Rightarrow 180 \text{ k}\Omega$$

$$R_2 = \frac{V_B}{I_q} = 11,1 \text{ k}\Omega \Rightarrow 12 \text{ k}\Omega$$

$$V_{u_{CE}} = \frac{u_a}{u_e} = \frac{i_c (r_a \parallel R_L)}{i_b v_{BE} + (i_b + i_c)(R_E \parallel X_{CE})} = \frac{\beta (r_a \parallel R_L)}{v_{BE} + \beta (R_E \parallel X_{CE})} = 117$$

$$X_{CE} = \frac{R_i + V_{BE}}{I_B}$$



$$V_{\text{emax}} = \frac{V_0}{2 V_{1, \text{Ce}}} = 64 \text{ ml/l mit } C_E$$

$$V_{\text{emax}} = \frac{V_0}{2V_1} = 375 \text{ mV ohne } C_E$$

$$r_e = R_1 || R_2 || r_{BE} + \beta R_E = \frac{1}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{r_{BE} + \beta R_E}} = 6548 \Omega$$

$$r_a = R_C \parallel r_{CE} + R_E = \frac{1}{\frac{1}{R_C} + \frac{1}{r_{CE} + R_E}} = 1741 \Omega$$

81

$$f_{\min} = f_g \sqrt{n} \quad n \neq \text{Hochpässe } C_e C_e C_a$$

$$f = f_{\min} \sqrt{5} = 100 \sqrt{5} \text{ Hz}$$

$$\operatorname{Re}_*(z) = \operatorname{Im}(z)$$

$$f_g = \frac{1}{2\pi X_C C}$$

Angabe:


$$\Rightarrow X_c = R_i + V_e$$

$$C_e = \frac{\sqrt{3}}{2\pi f_{\min}(R_i + V_e)} = 385 \text{ nF}$$

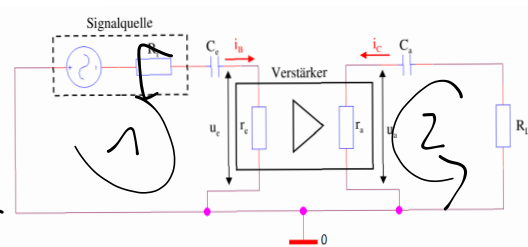2) Analog

$$\Rightarrow X_C = R_L + V_{on}$$

$$C_a = \frac{\sqrt{3}}{2\pi f_{\min}(R_L + R_a)} = 700 \text{ nF}$$



$$|U_e| = |U_{Ri} + U_{SE} + i U_{CE}| \quad |_{B+C=C}$$

$$= |B| \sqrt{(R_i + r_{SE})^2 + (X_{CE})^2}$$

$$\frac{R_i + R_{BE}}{\beta} = X_{CE}$$

$$C_E = \frac{\sqrt{3} \text{ k}\Omega}{2\pi f_{\min}(R_i + k_{BE})} = 322 \mu\text{F}$$

