

## B) Integrator

1)  $I_R + I_C = I_B \approx 0$  2)  $I_S \gg I_R \approx 4 \mu A$

$$0 = \frac{U_e}{R} + C \frac{dU_a}{dt}$$


$$U_a(t) = -\frac{1}{RC} \int_0^t U_e dt$$

$$U_a(t) = -\frac{U_e \cdot t}{RC}$$


$$R = -\frac{U_e \cdot t}{U_a(t) C} = -\frac{0,1V \cdot 15s}{-10V \cdot 6,8 \mu F} = 22k\Omega$$

$$1 \mu A \approx \frac{15V}{R_{ges}}$$
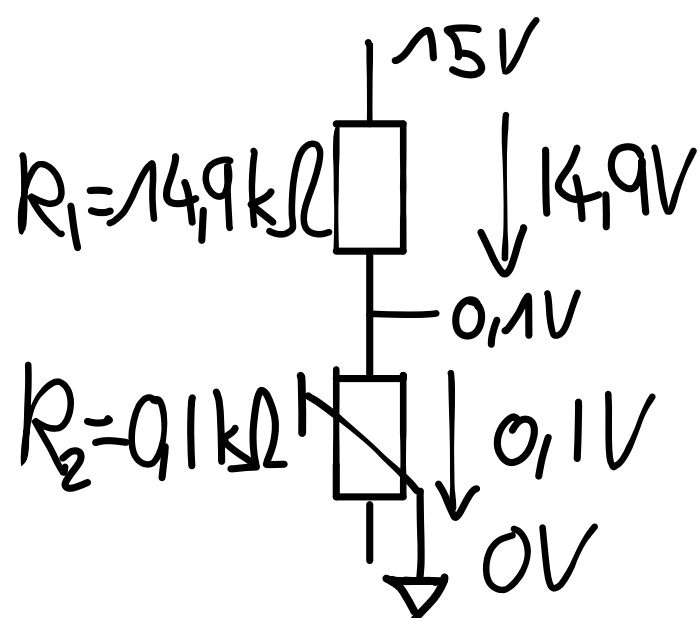
$$R_{ges} = R_1 + R_2 = 15k\Omega \quad R_2 = 0,1k\Omega$$



3)

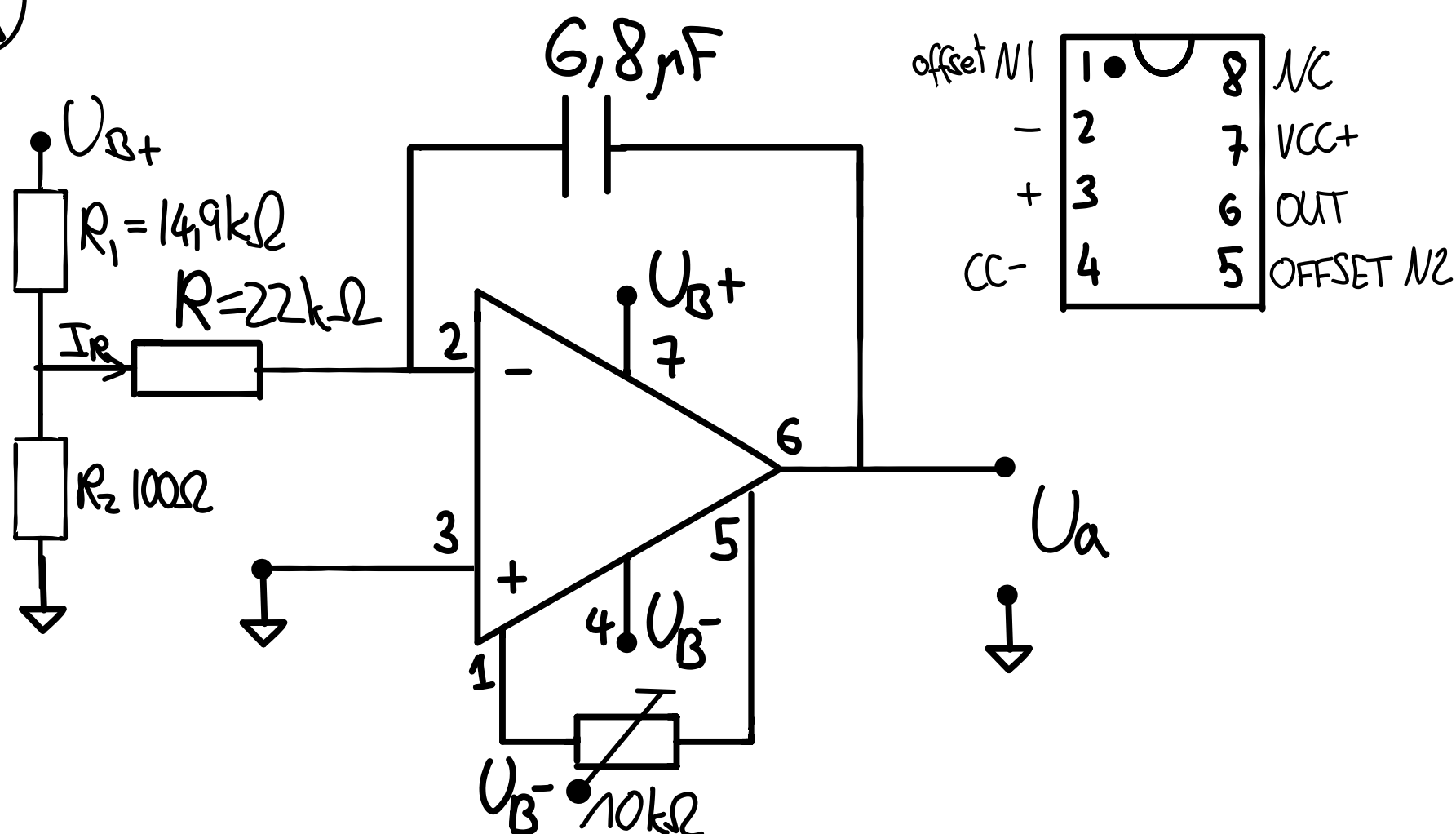

4)  $U_a(-10s) = -\frac{U_e \cdot t}{RC} = -6,68V$

$$A = -\frac{R_f}{R_i} = \frac{U_a}{U_e} = \frac{10V}{-6,68V} = -1,496 \approx -\frac{3}{2}$$

$$\tilde{R}_1 = 10k\Omega$$

$$R_f = 15k\Omega$$

$$\left| \frac{U_a}{R_f} \right| \wedge \left| \frac{U_e}{\tilde{R}_1} \right| \gg I_B \checkmark$$

5)

